


姓名: _____

学号: _____


3、题3图所示电路, ab 端的等效电阻 $R =$ 1Ω 。

①法-: 网孔法
②法-: 直接简化电路
(不要短路导线, 把它们都抬到一个节点)


4、题4图所示电路, 1A 电流源产生的功率为 $-1W$ 。

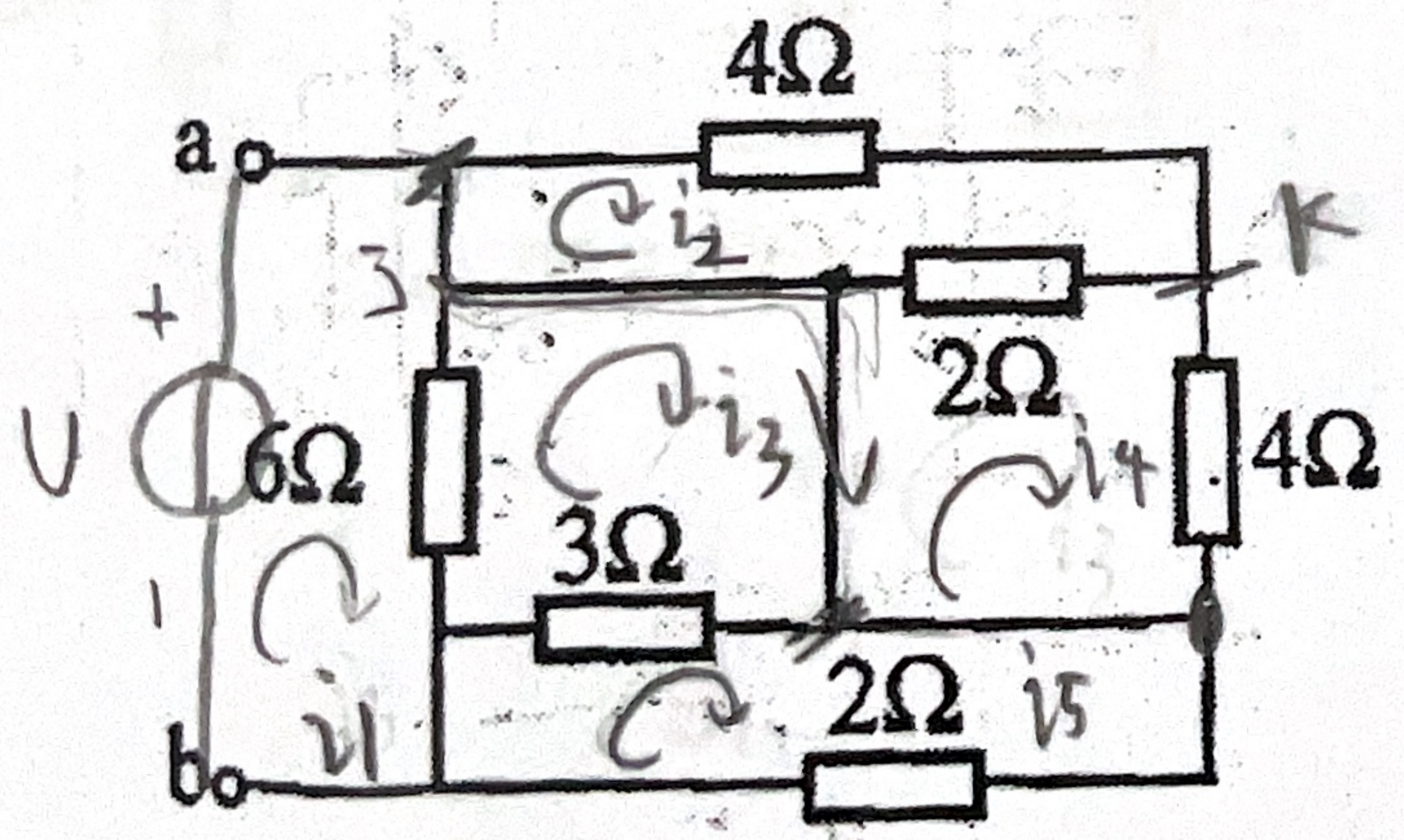

题3图

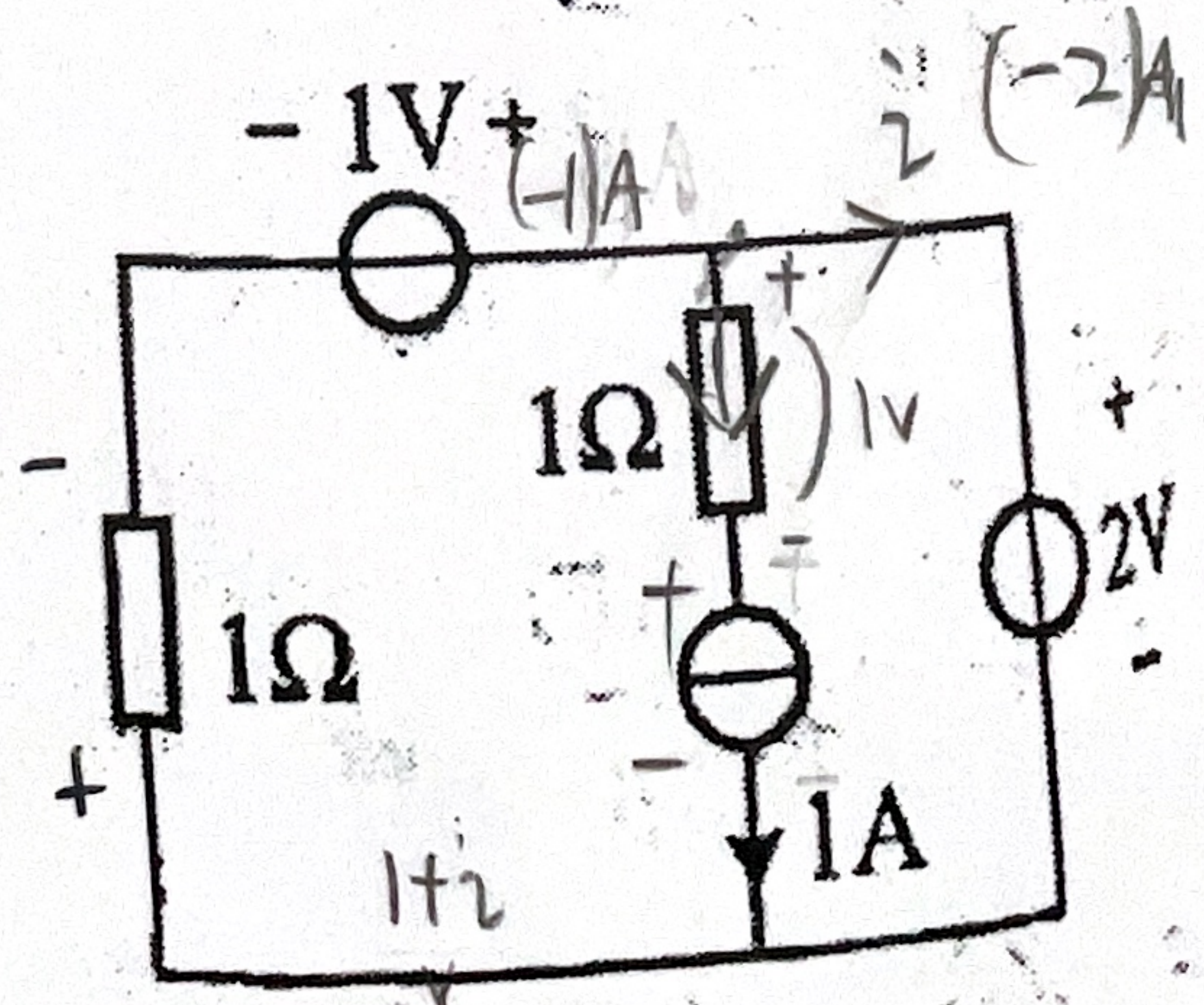

题4图

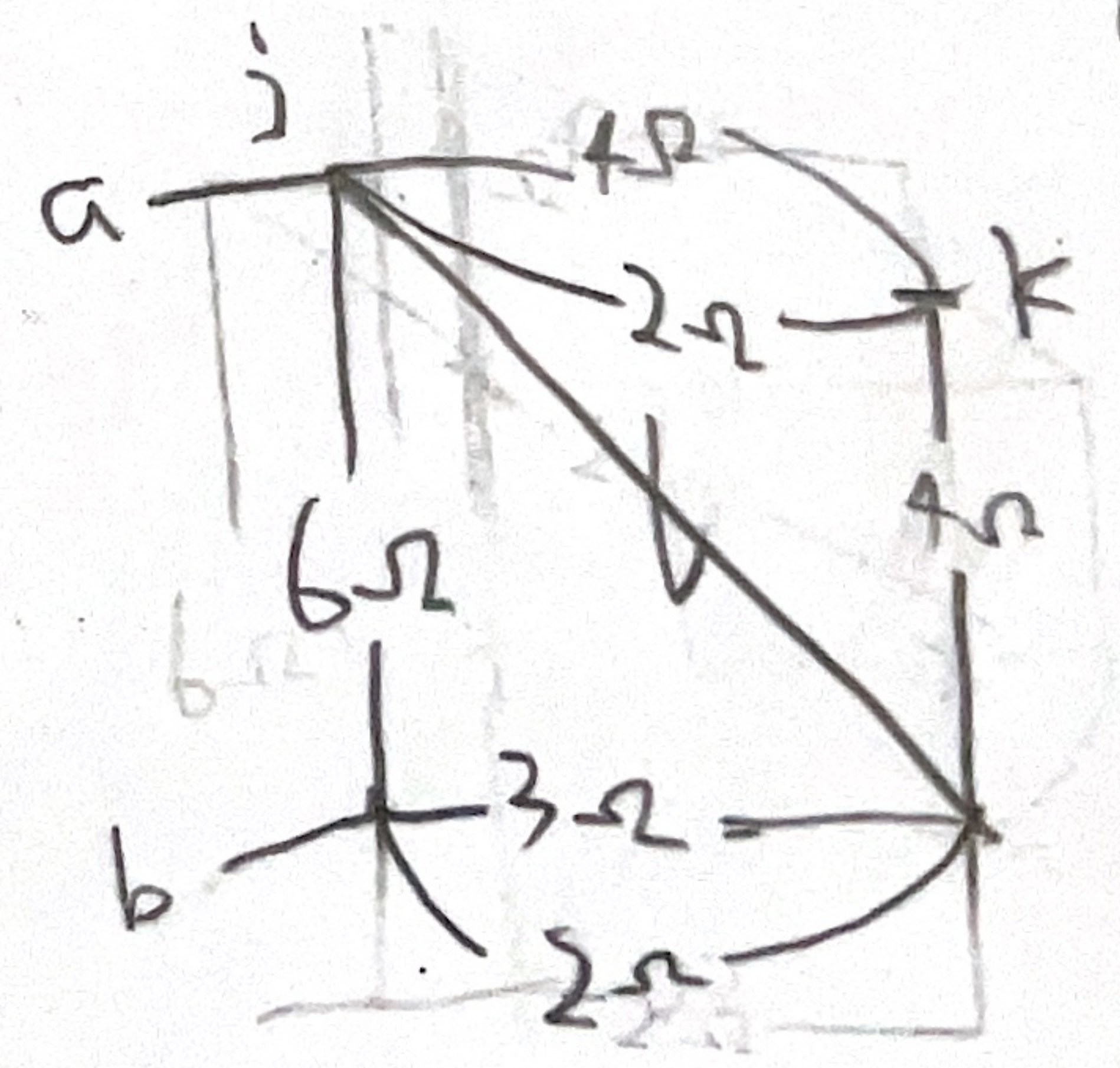

5. 题5图所示电路

合时电路处于稳态

合时开关S闭合, 则初

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1$$