
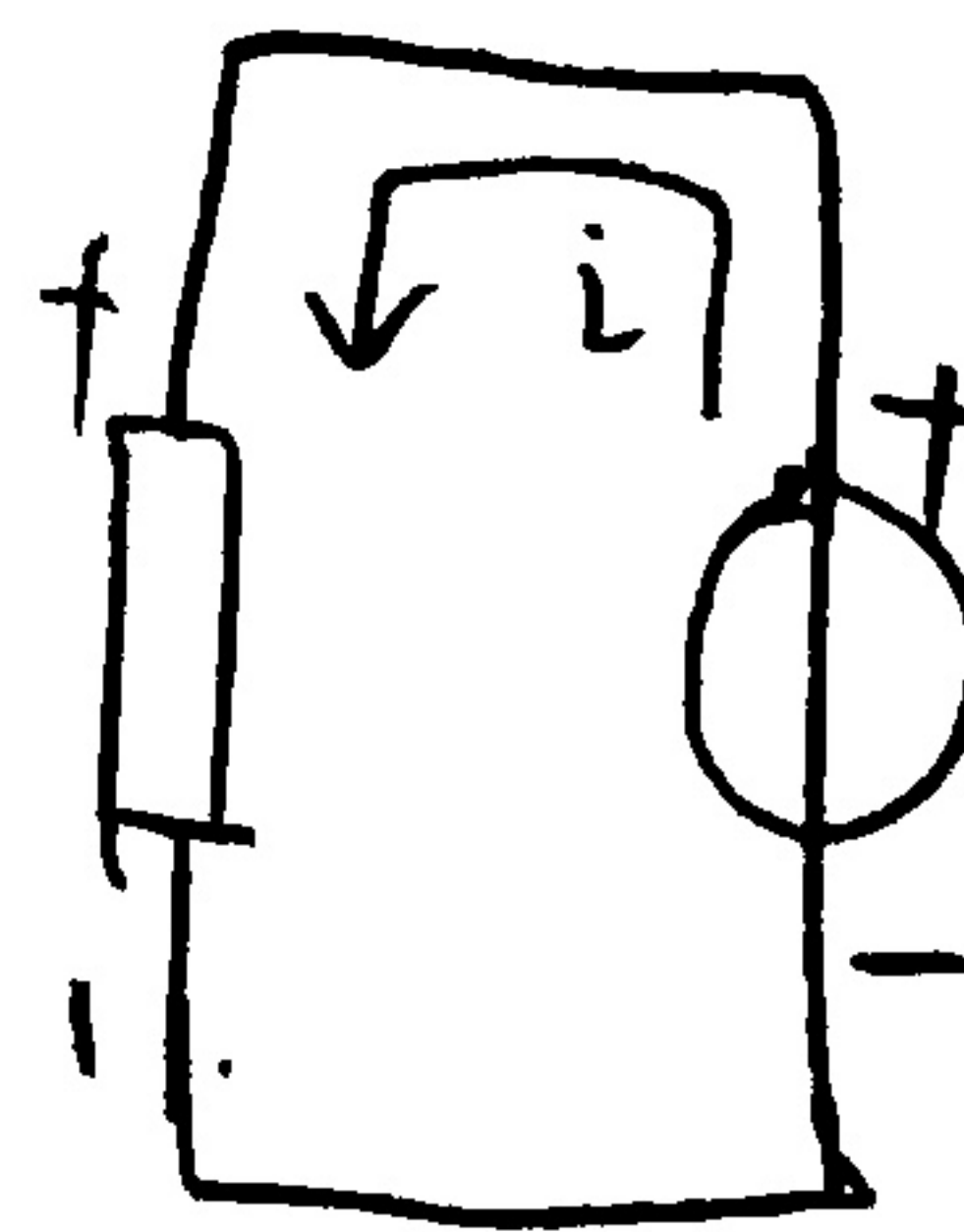


$$3\Omega \cdot \frac{2}{3}i = \textcircled{2i}$$

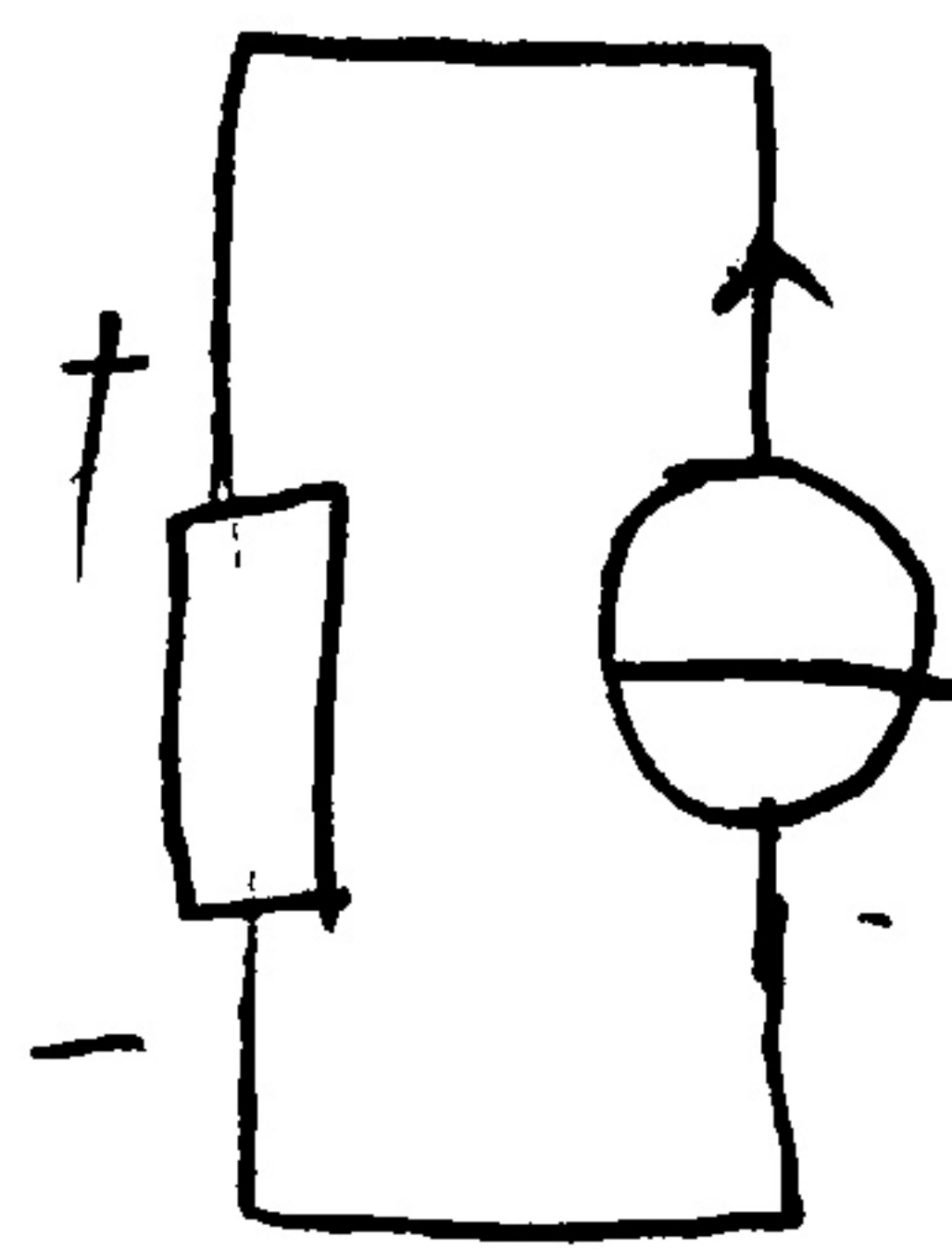二、计算题 $i = \frac{1}{3}U + \frac{1}{6}U = \frac{U}{2}$




$$i = \frac{U}{R}$$

请将简明解题步骤写在题后空白处，并注明题号，只有答案得0分。非通用符号注明含义。


13. (8分) 如图13所示电路，在a, b端接多大电阻，其上能获得最大功率？

最大功率是多少？


解：断路法

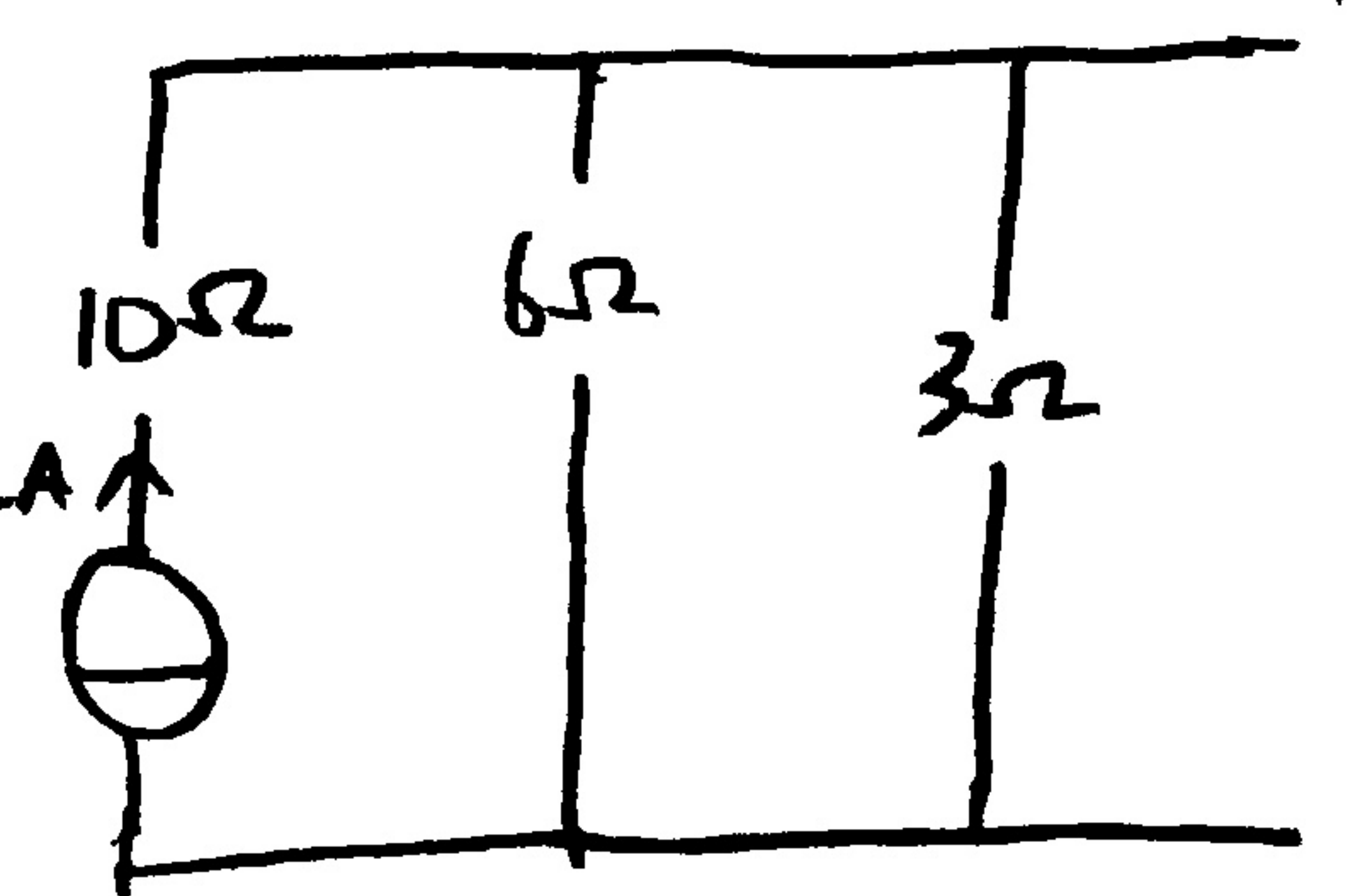

断路法

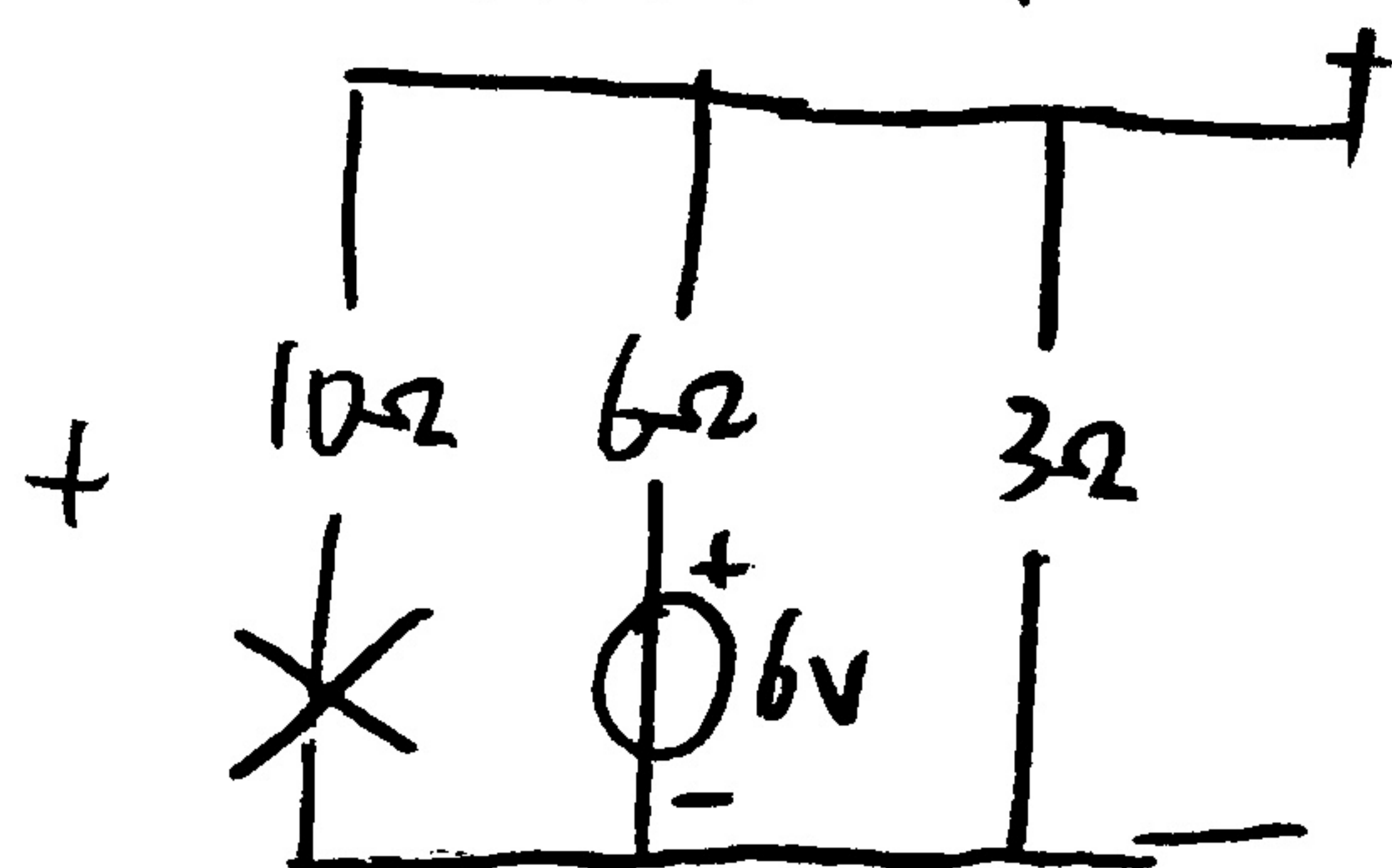

串并联法

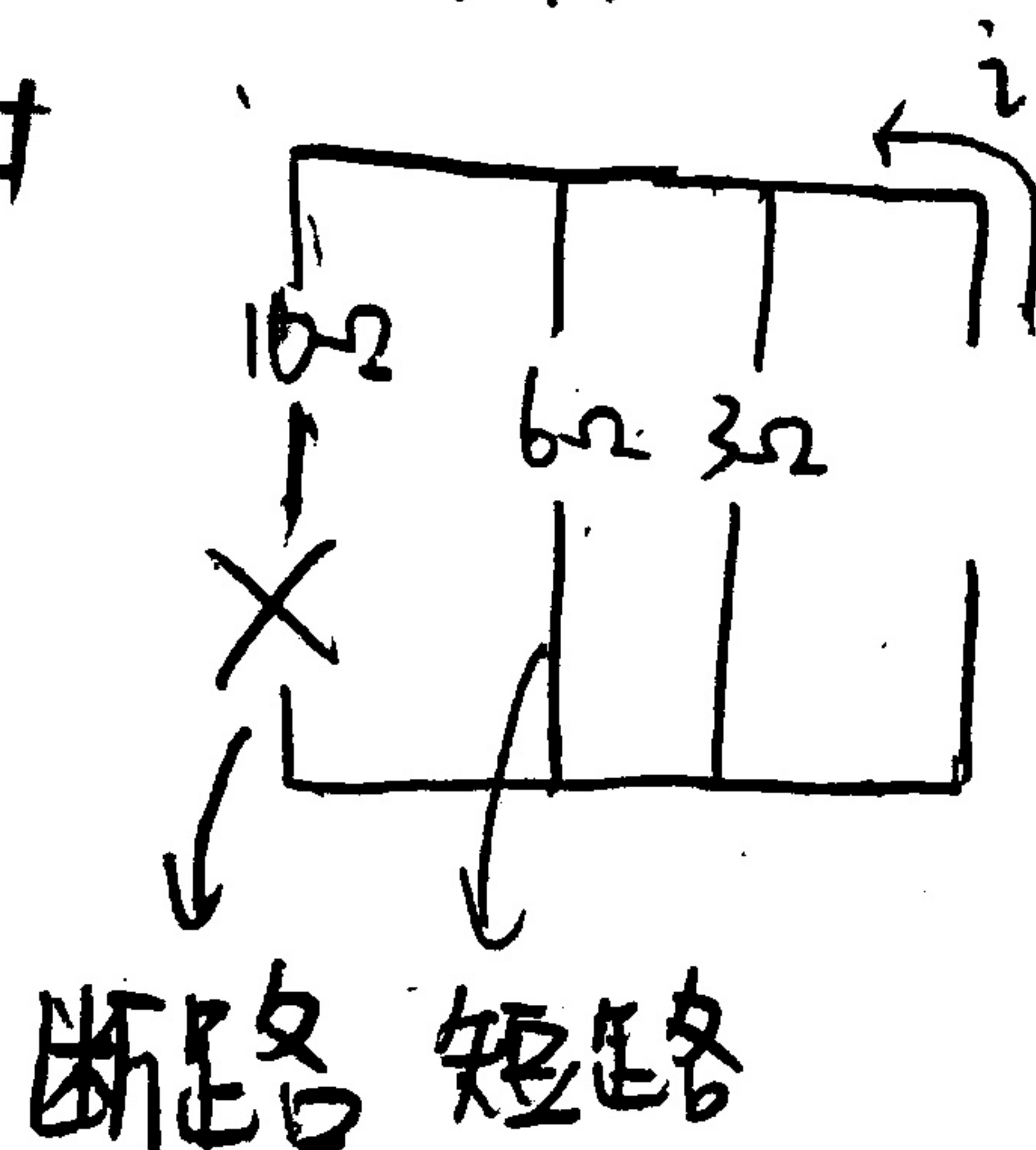

断路 短路

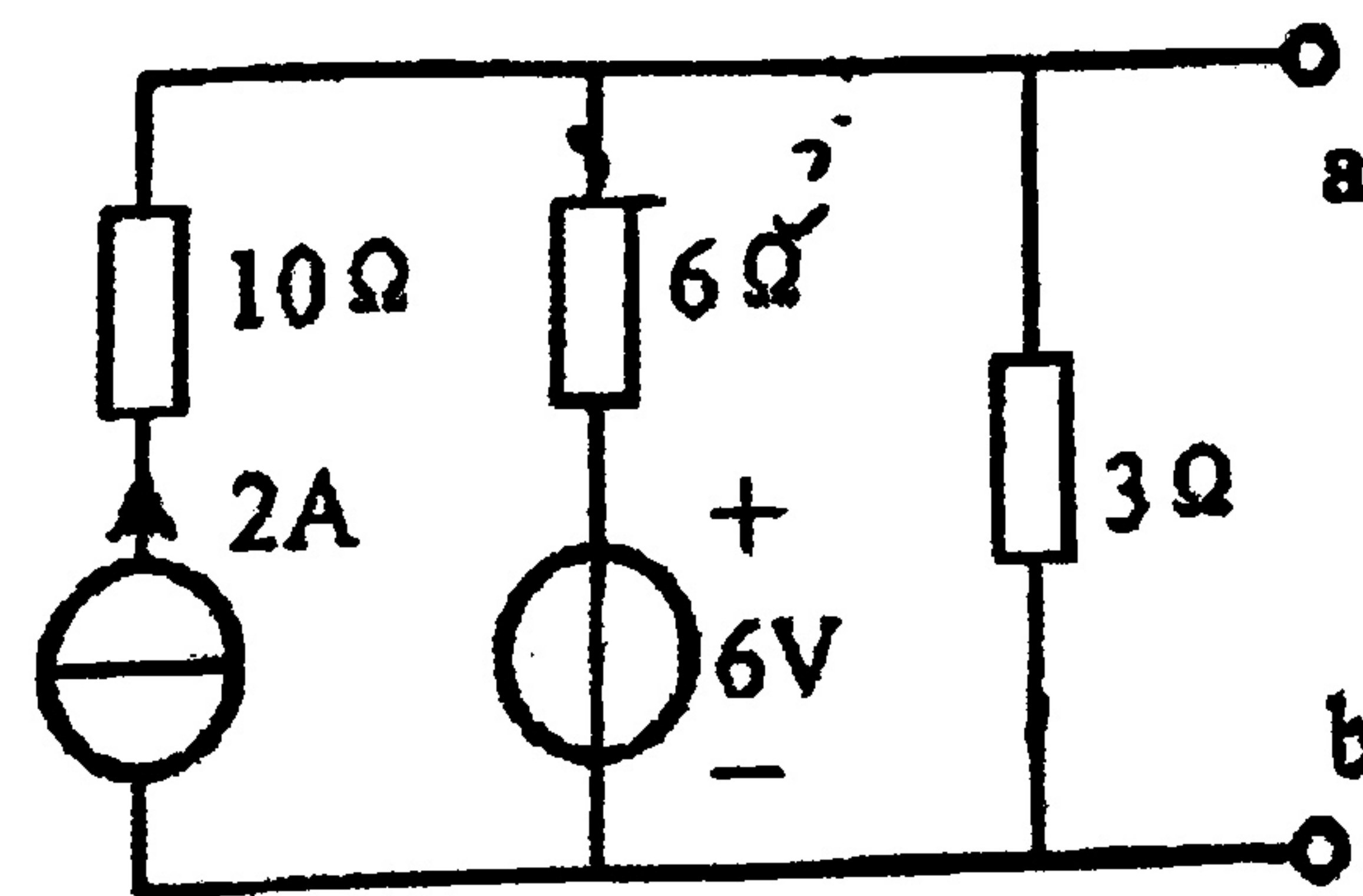


图13

$$U_{oc} = 4V + 2V = 6V$$

$$R_{oc} = 10\Omega // 6\Omega // 3\Omega = 2\Omega$$

$$P_{max} = \frac{U^2}{4R} = \frac{36}{8} = 4.5W$$

如图14所示电路，选择最佳方程计算出电流 i_x 和电压 u_x ，并说