

图 3.3.1

用电感的参考方向

2. 电路如图 3.3.2 所示, $t < 0$ 时电路已达稳态, $t = 0$ 时开关 S 由 1 切换至 2, 则 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t) = \underline{\underline{4e^{-4t} - 3(A)}}$ $-4e^{-4t} + 3(A)$ $(4e^{-4t} - 3)(A)$ 按它的方向标 用参考


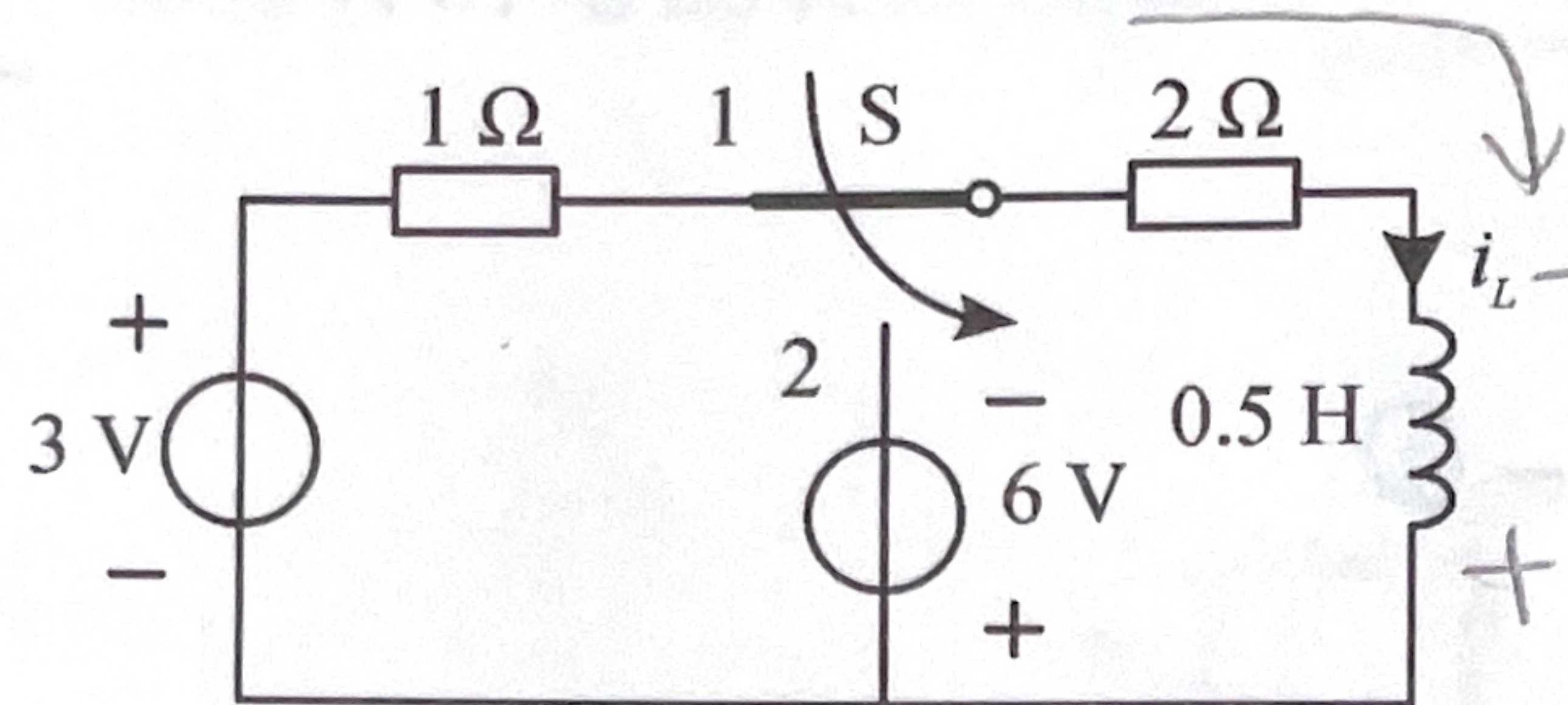


图 3.3.2

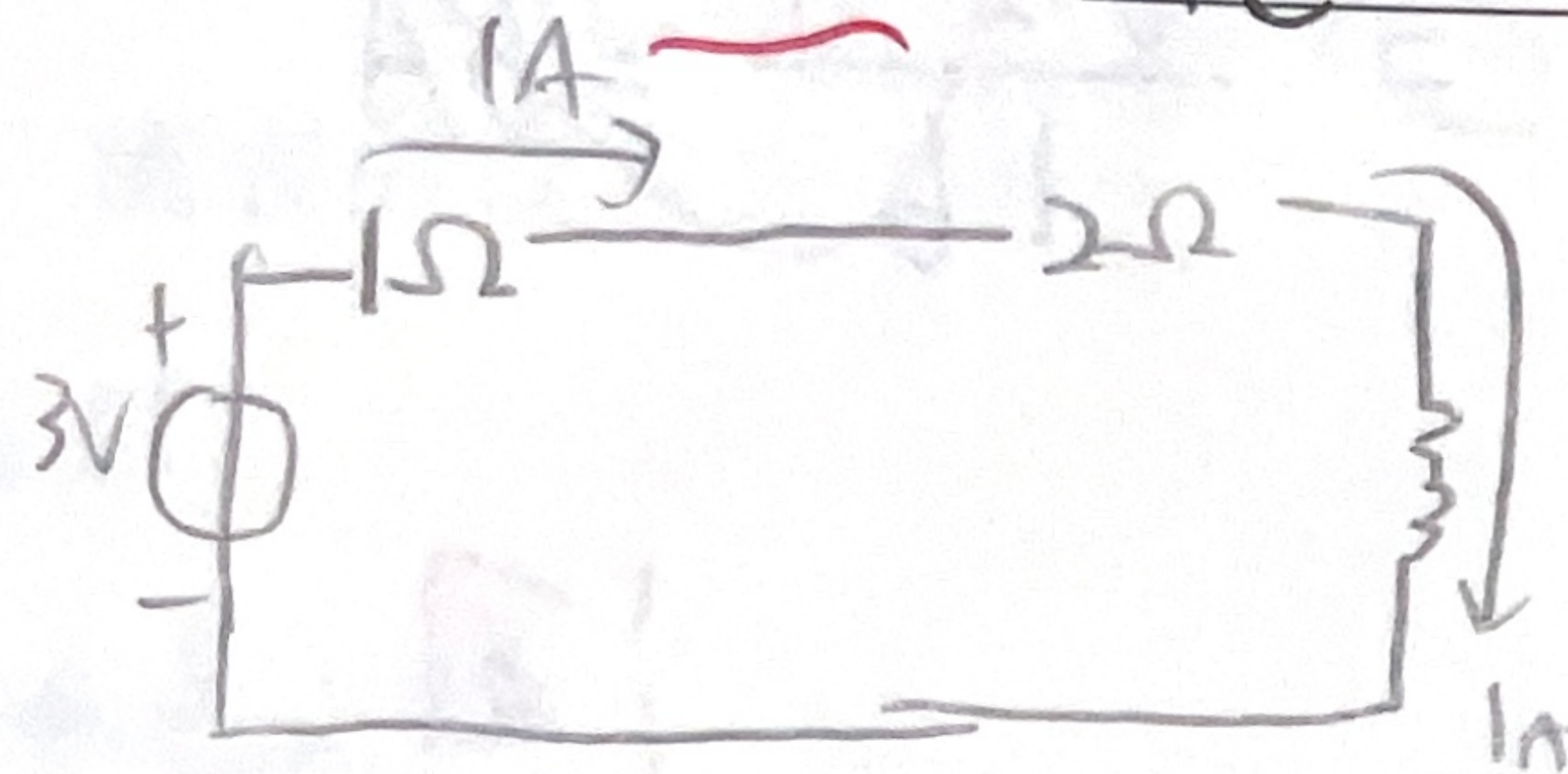