

三、电路如图 1.3.5 所示。求：

(1) 图(a) 中的电流 I ；

(2) 图(b) 中电位 U_a 、 U_b 及电流源 i_s 产生的功率 P_s 。

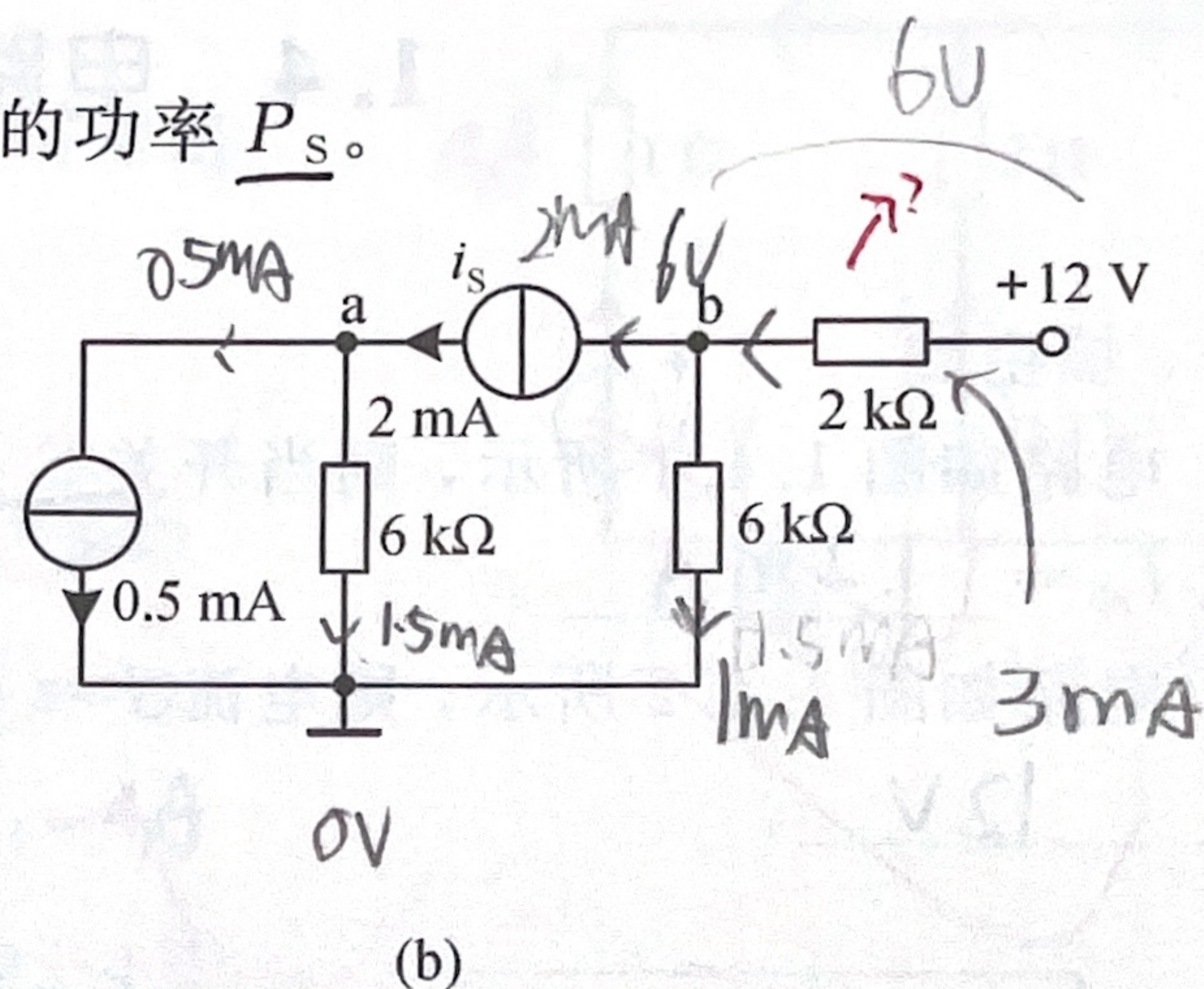
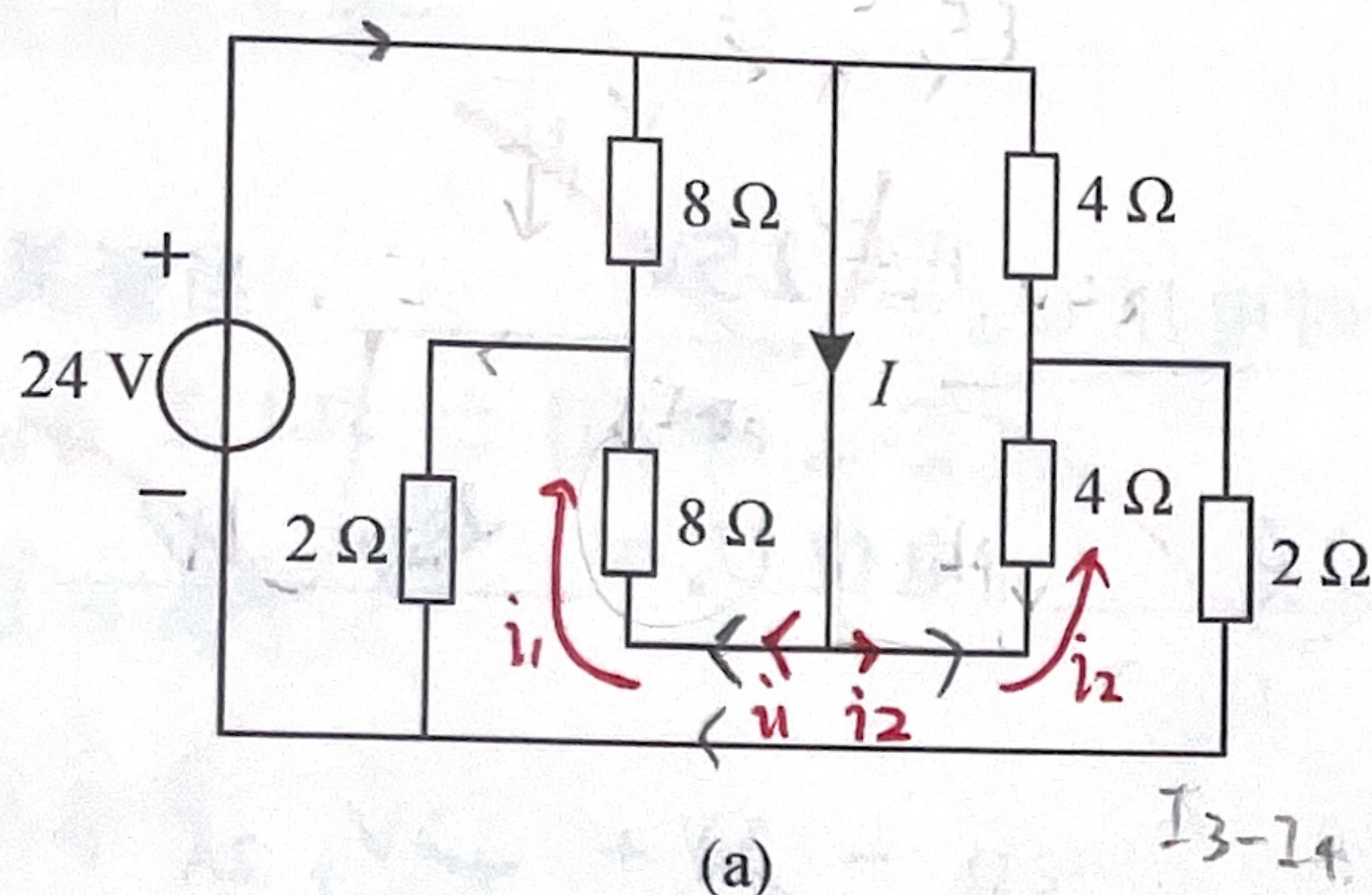


图 1.3.5

解: (1) $I = 2A + 3A = 5A$

(2)


$U_a = 0V + 6k\Omega \cdot 1.5mA = 9V$

$U_b = 6V$

$P_s = 6mW$

导线可提成一个结点

结点可拆成导线

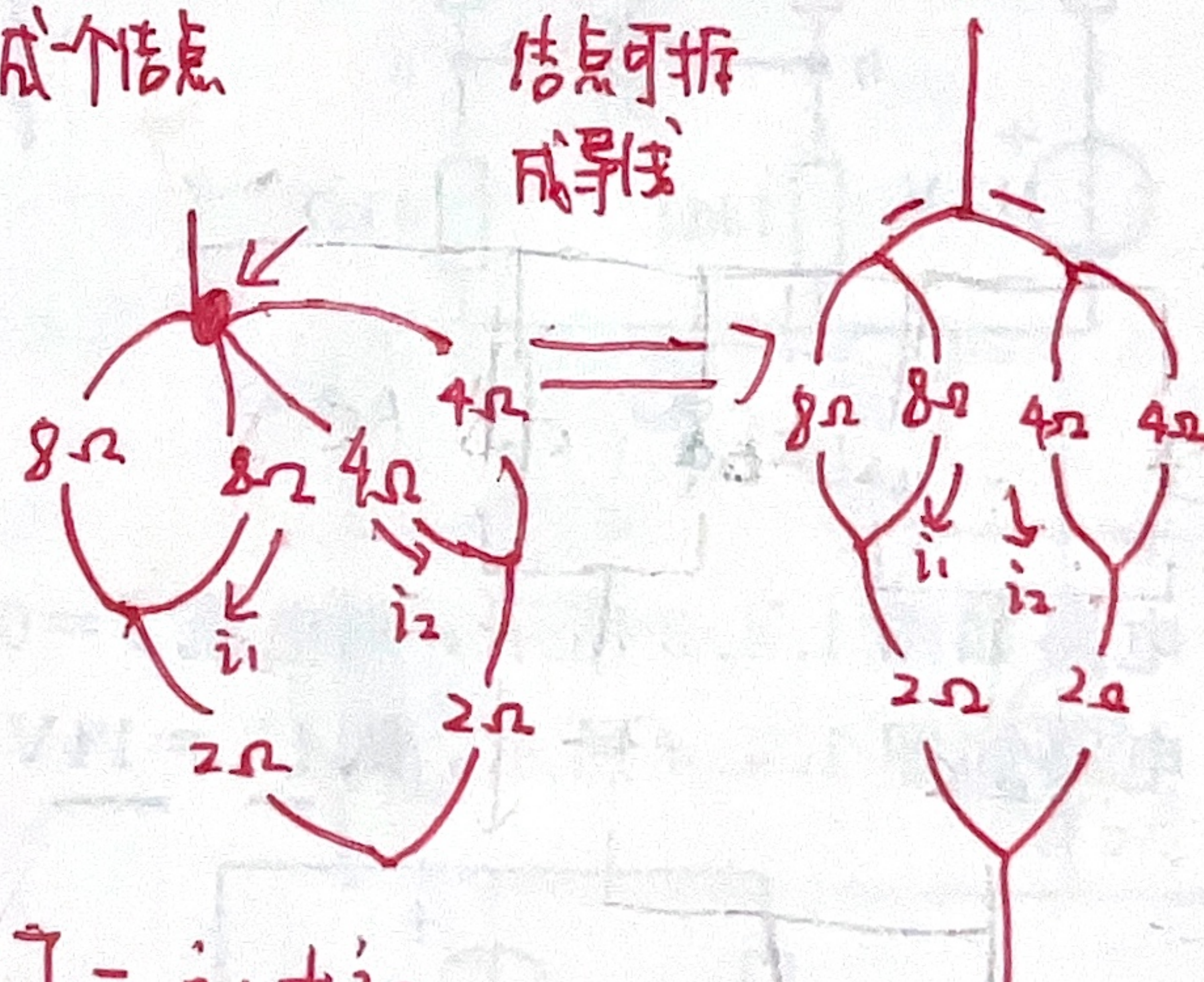

元件上可由 i_1, i_2 间接求: $I = i_1 + i_2$

i_1, i_2 始终不变